



1. Уточните по условию задания состояние кнопок **K1-K4** (нажата - не нажата).
- 2-5. Укажите состояния на входах-выходах логических элементов (**0** или **1**).
6. Укажите состояние светодиода **VD1**.